


如何让充满电的锂离子电池 使用时间更长久？

郑刚

2015年10月




RICHTEK
your power partner.

简化的锂离子电池应用系统

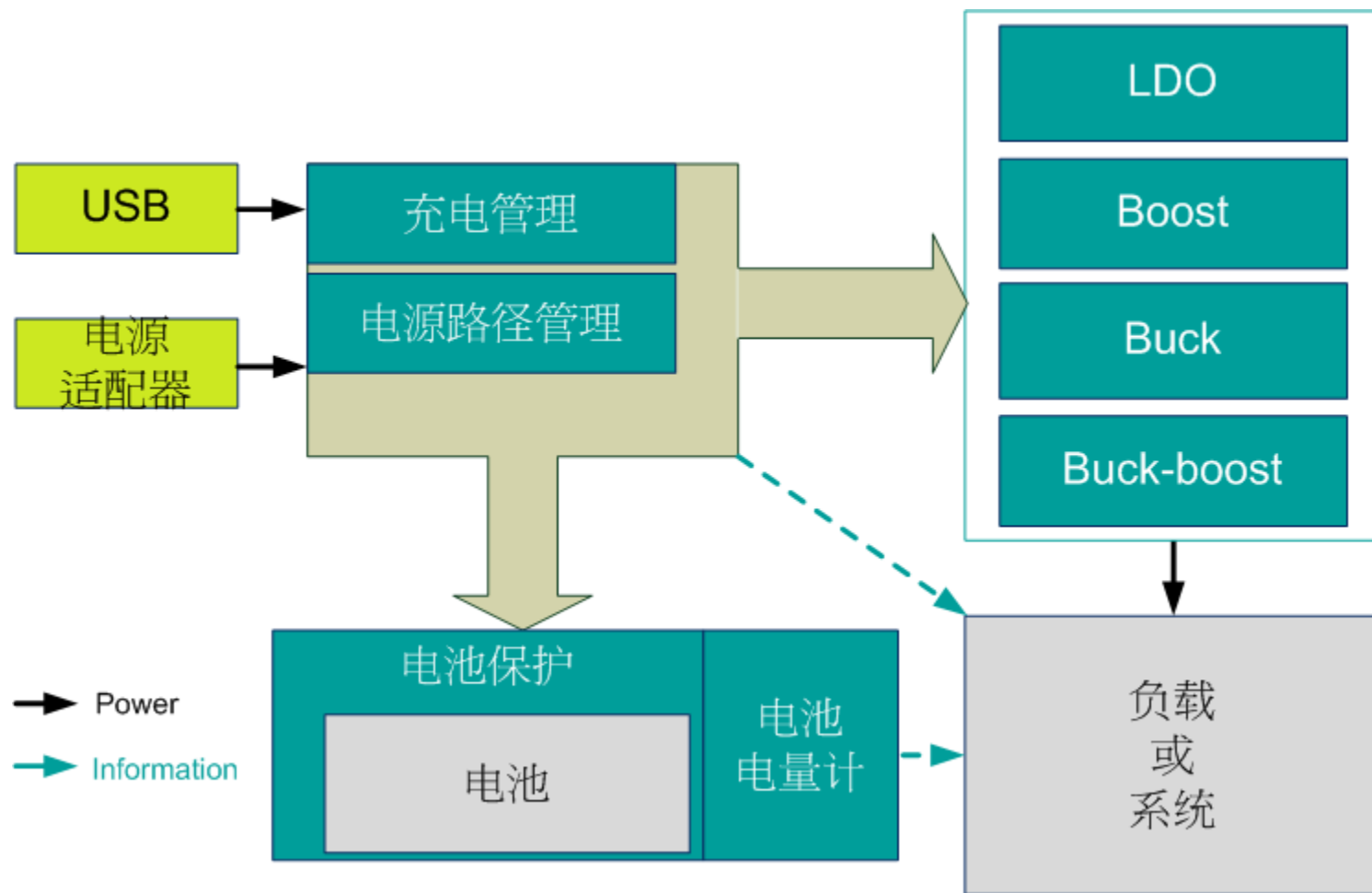


锂离子电池的特性

锂离子电池的等效电路

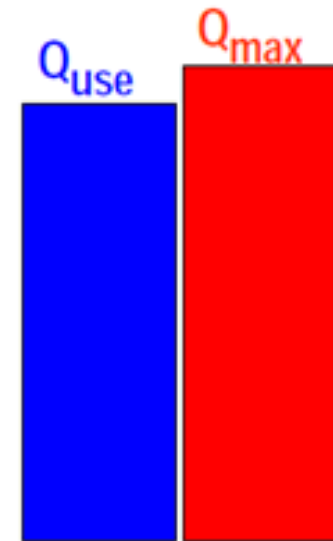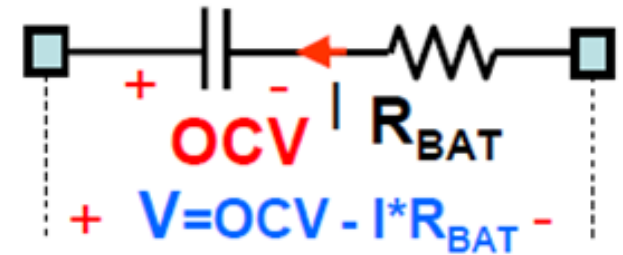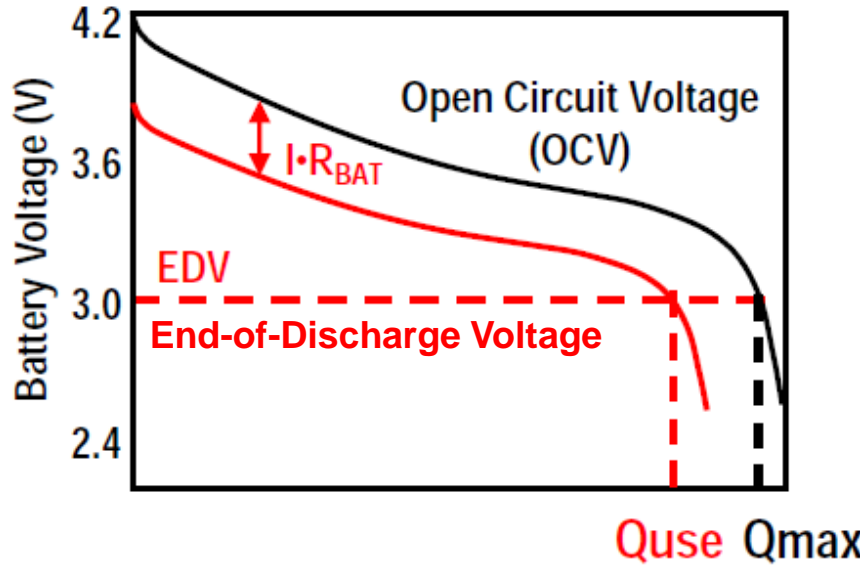


- Q_{max} : 最大化学容量
- EDV : 放电终止电压
- $Q_{use} < Q_{max}$
- Q_{use} 决定于 IR 电压降 和 EDV
- R_{BAT} 随寿命增长

开路电压(OCV) vs 放电容量

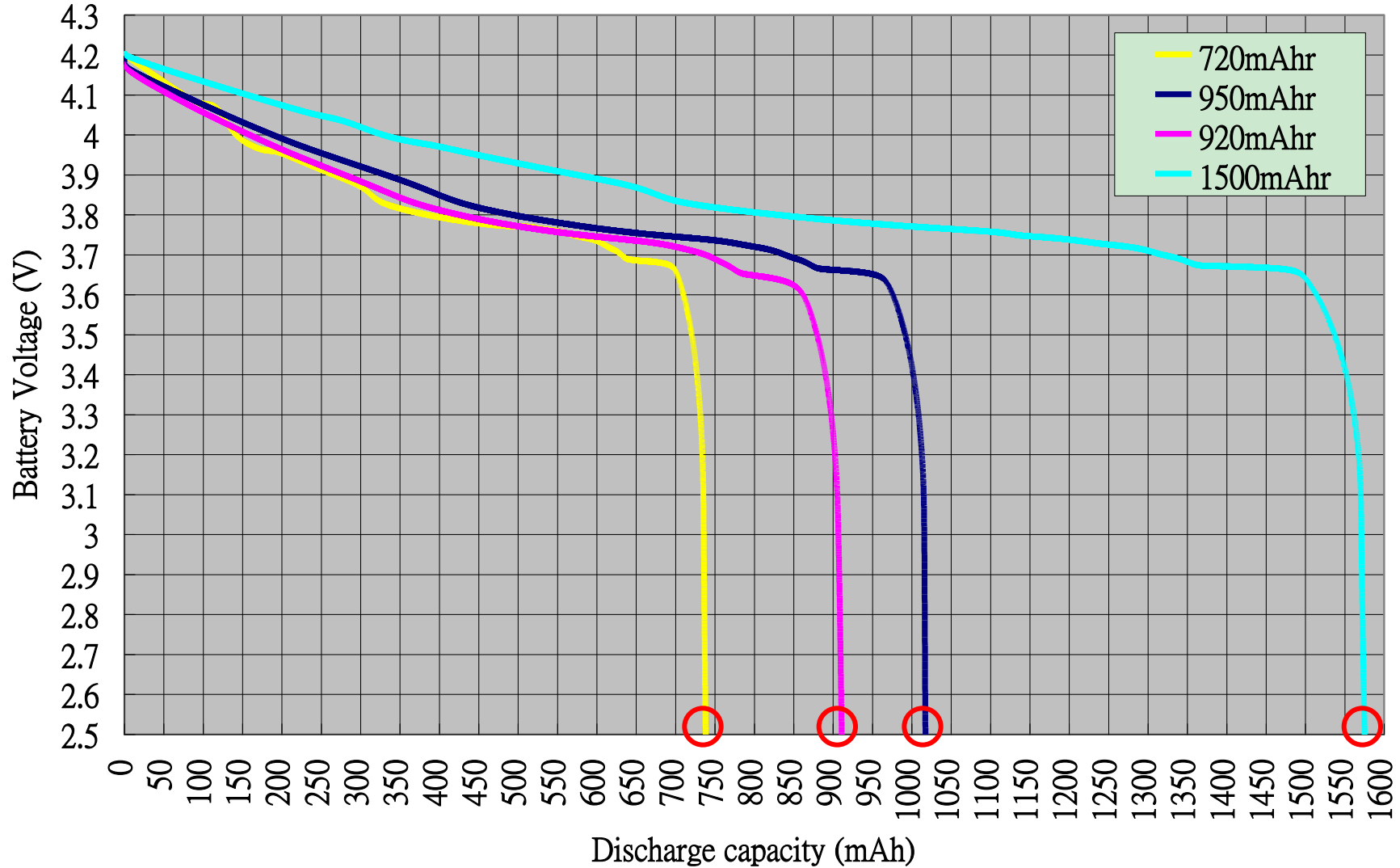


OCV vs DOD(放电深度，以其 Q_{max} 归一化)

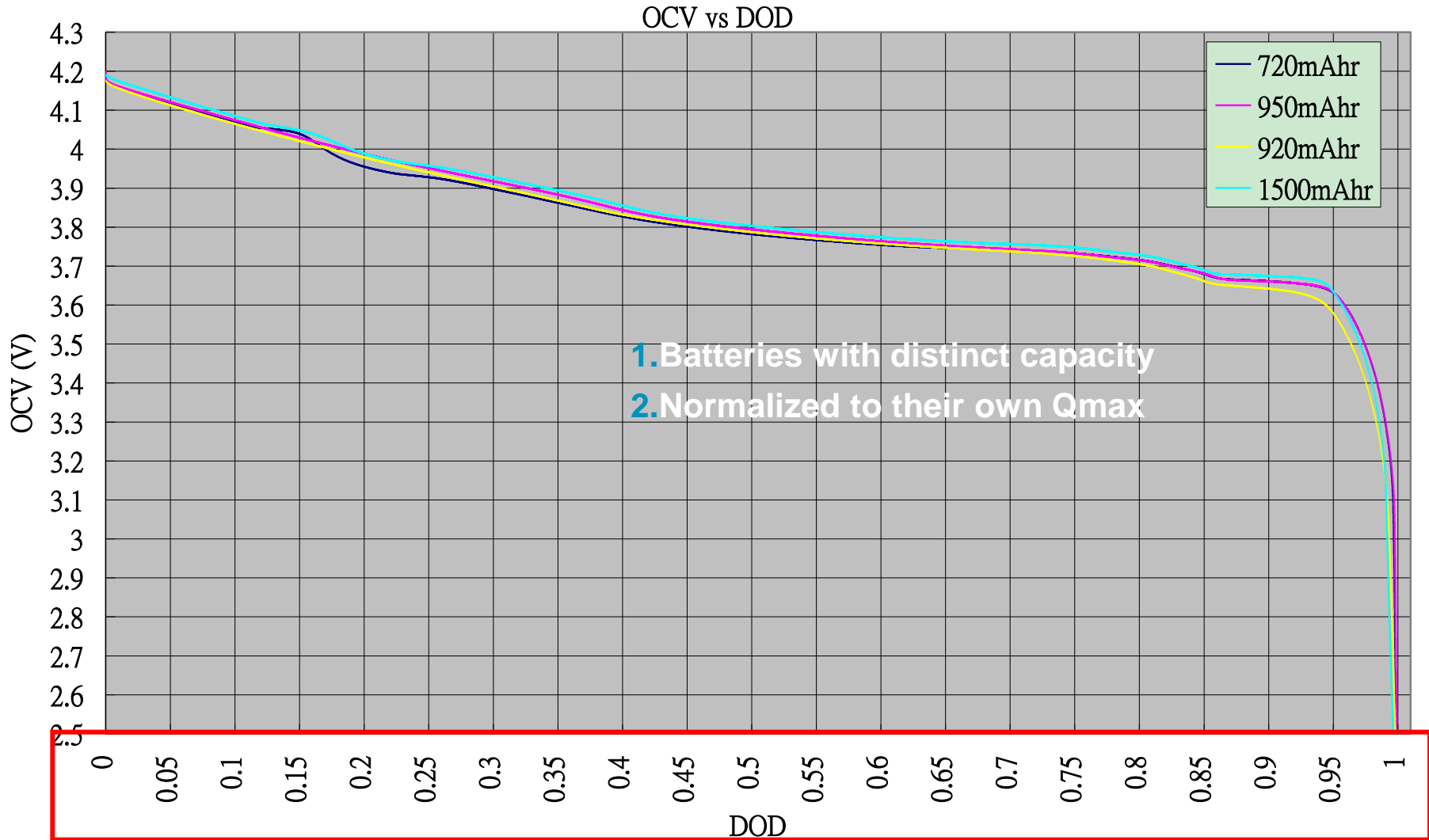


放电电流对容量和外显电压的影响




Asus/720mAh

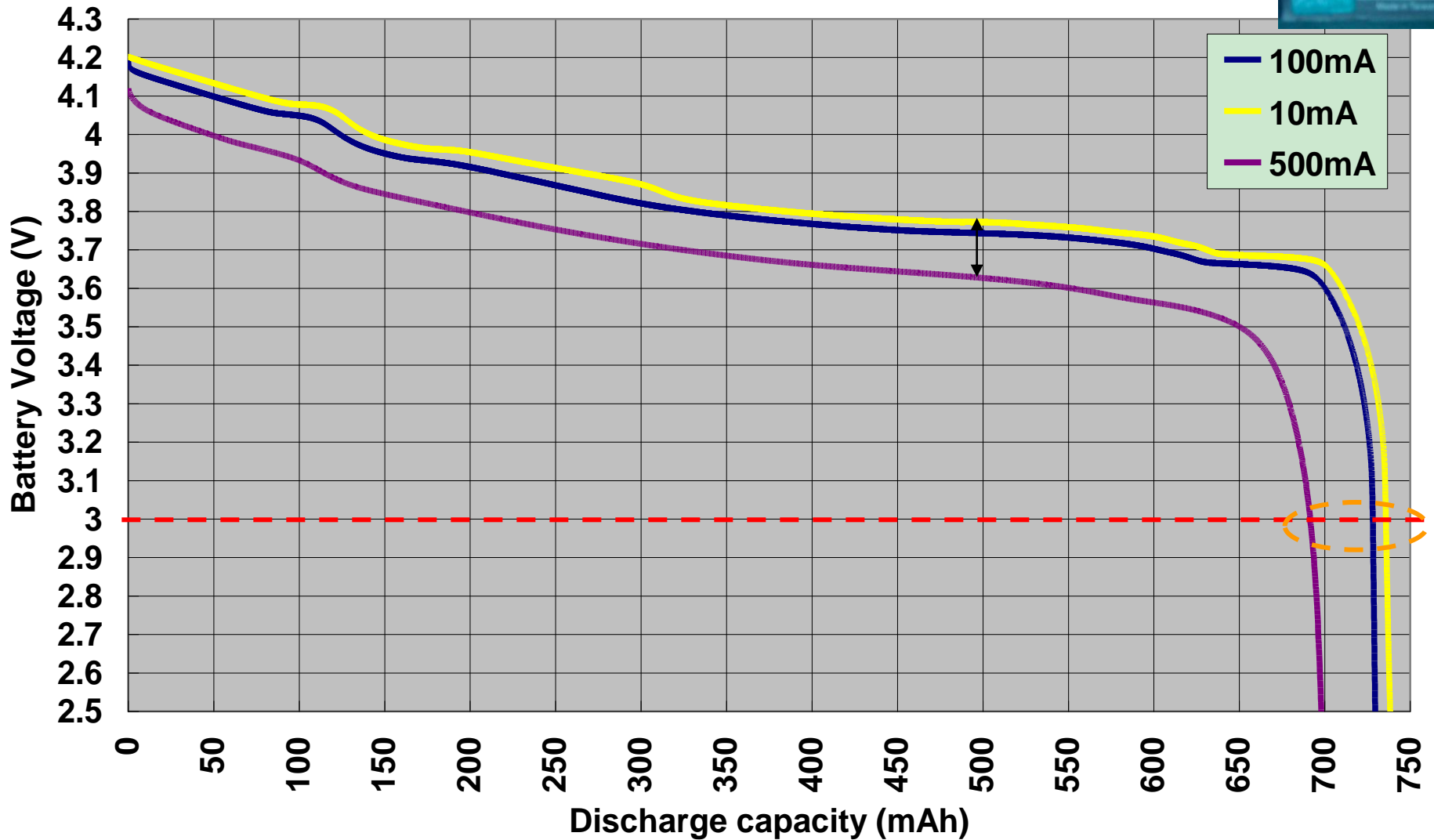


电池充电电流与电池寿命之间的关系

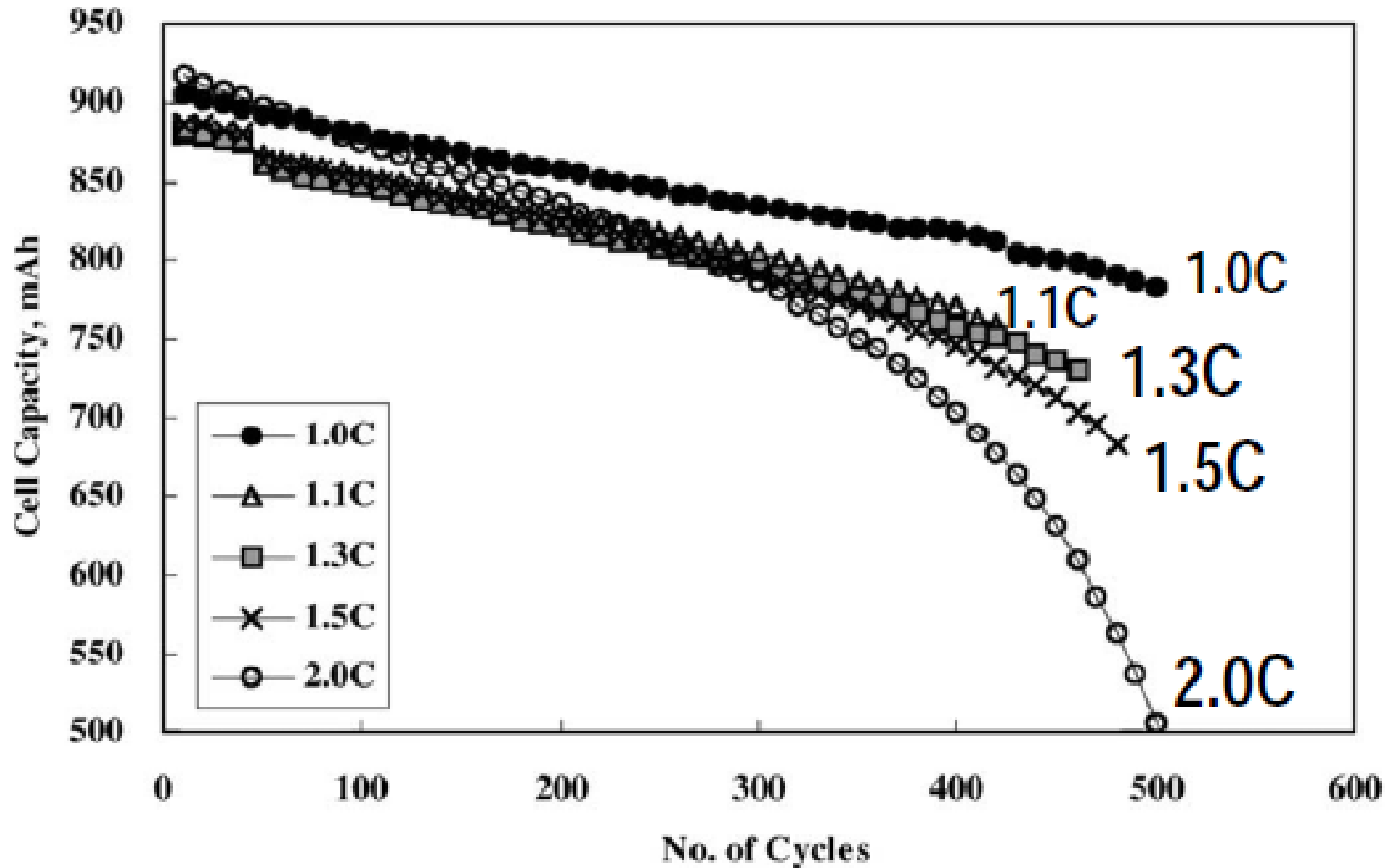


电池充电电压与容量和寿命的关系

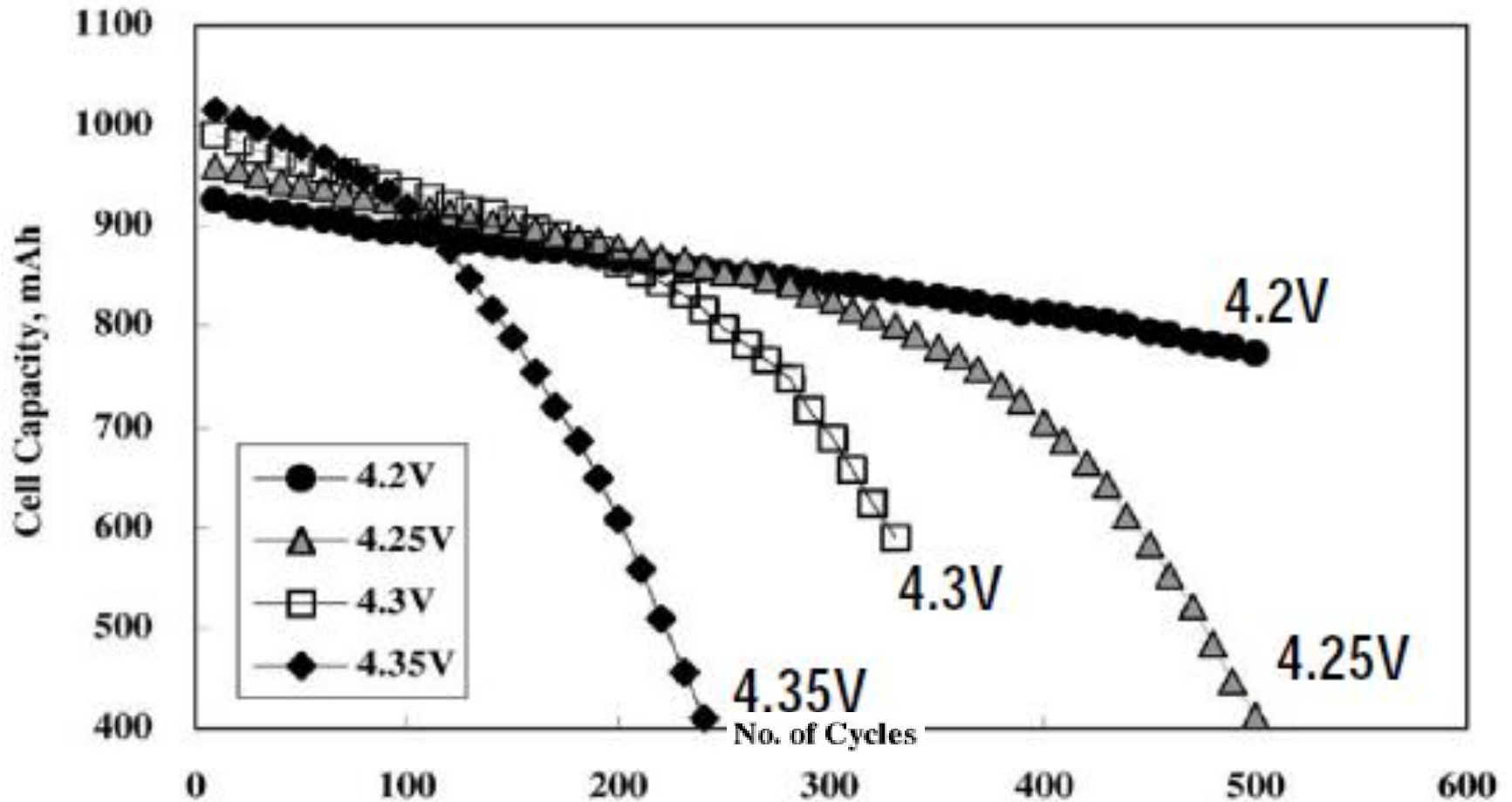

温度对电池容量、电压的影响

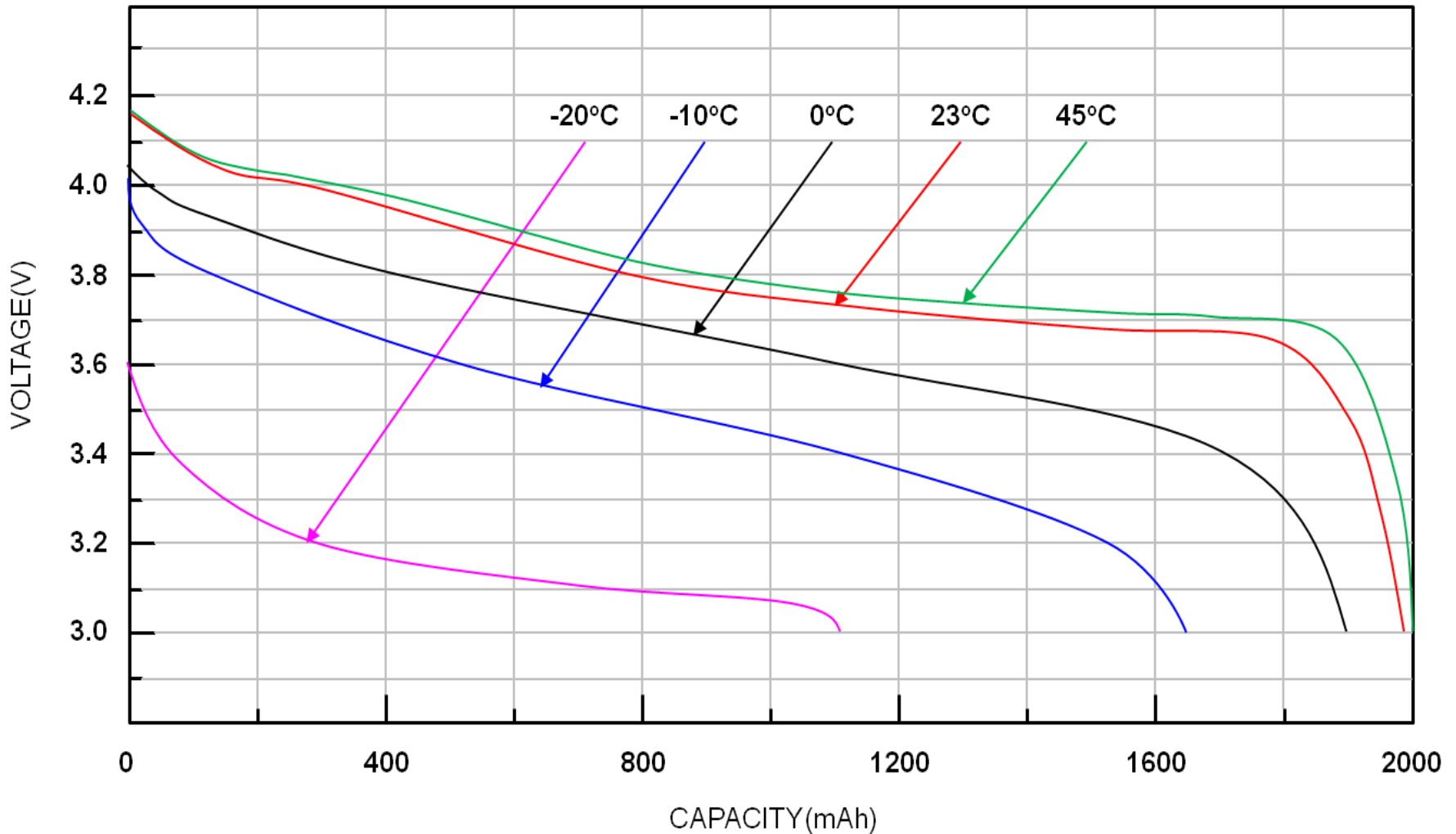

温度对电池自放电的影响

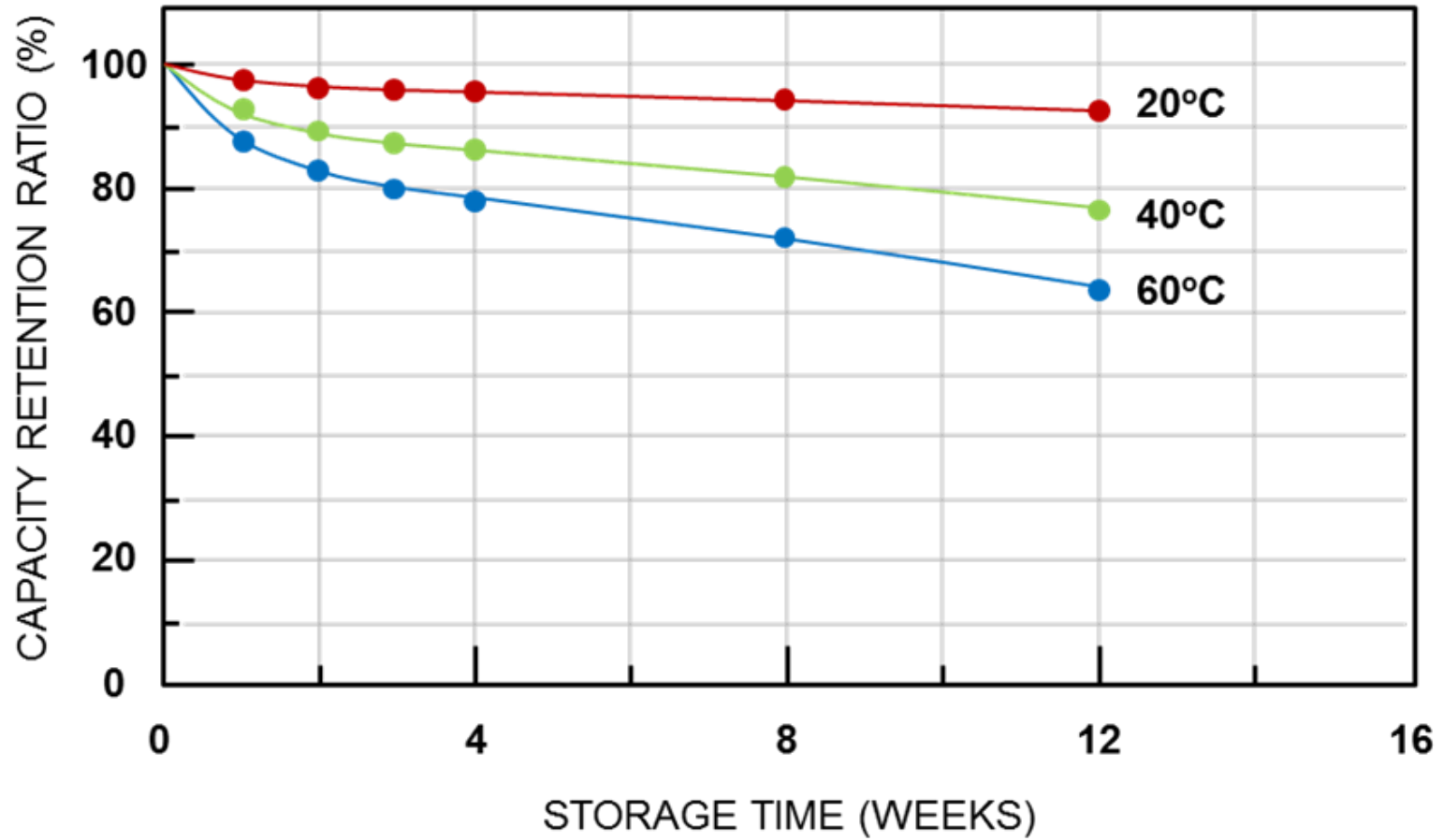


对目标的分解

怎样才能用得久？

- 充得足够满
- 用得够充分
- 消耗速度低
 - 高效率地用
 - 能省则省
 - 能关则关
- 辅助措施
 - 控制好温度
 - 了解电池容量状况
 - 依据状况确定用电策略

怎样充得满？

充电的三阶段策略

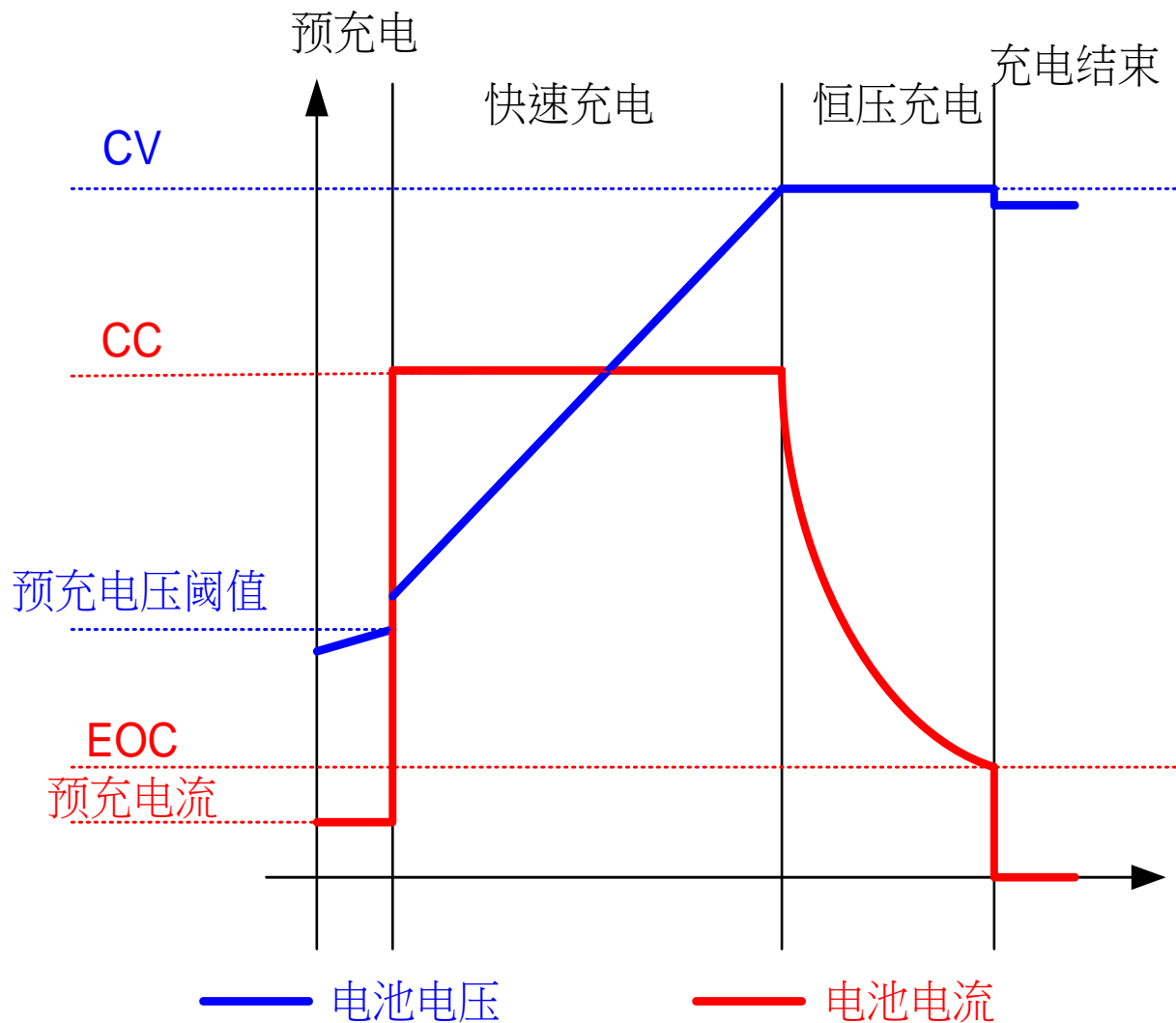

影响充满程度的参数


• CV恒压充电电压

- 电压越高，容量越大
- 电压影响循环寿命

• EOC充电终止电流

- 影响最终的电池开路电压
- 对充电时间有影响


忠告：
过高的充电电压将导致电池损毁，甚至可能带来安全事故。

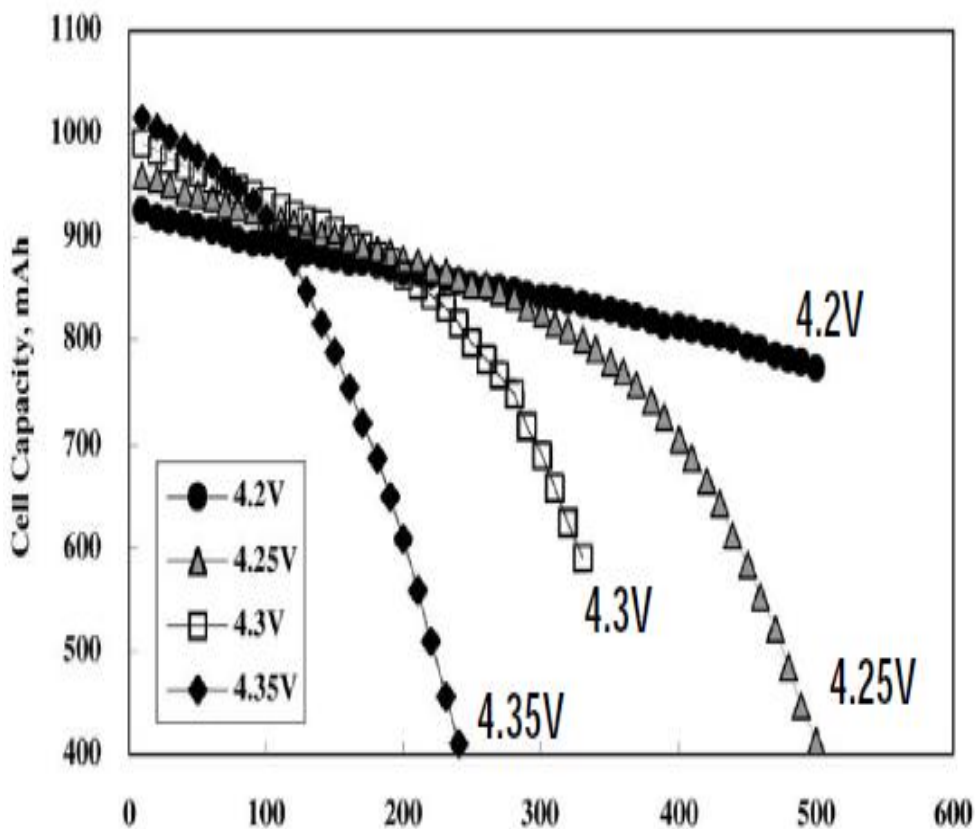

充电IC分类


线性充电IC

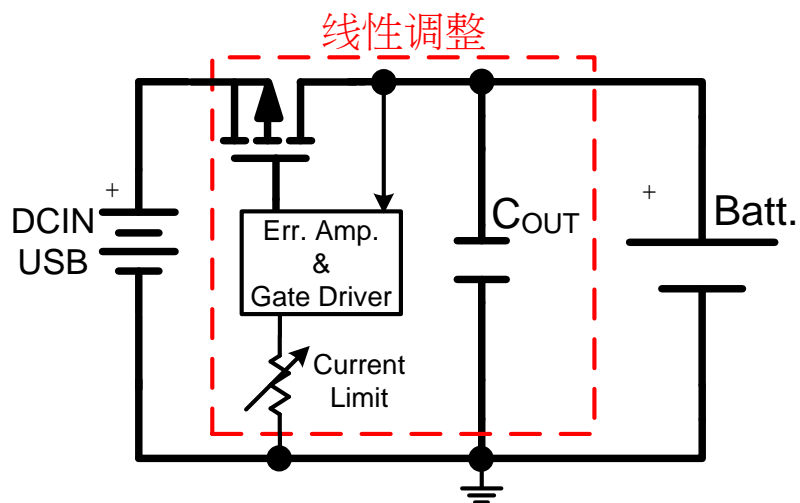- RT9502
- RT9503A
- RT9521
- RT9526A
- RT9532
- RT9532H
- RT9536




开关式充电IC

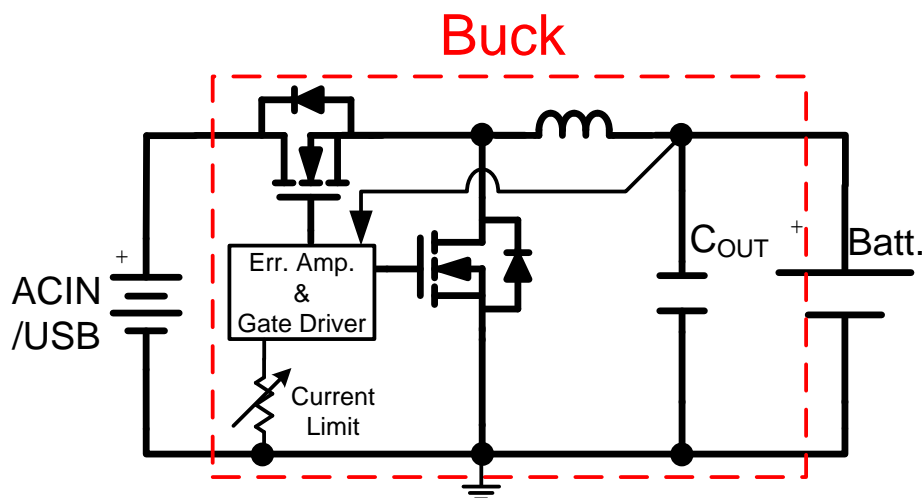
- RT9450A
- RT9451(12V , 4A)
- RT9531/4/5/8(30V)



RT9536选择充电电压的方法

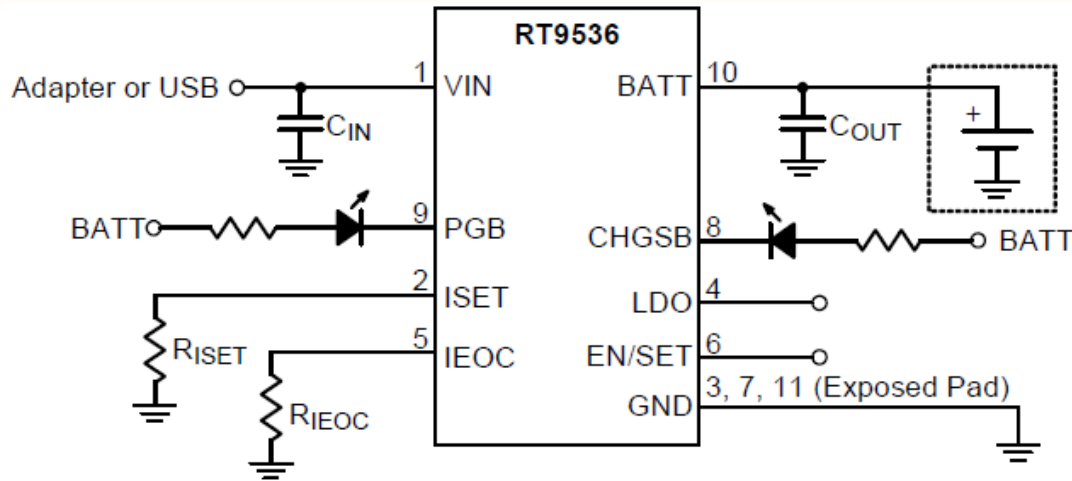


A. USB500 Mode with **CV = 4.2V**

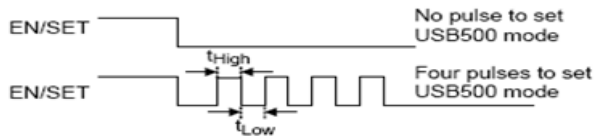

B. ISET Mode with **CV = 4.2V**



C. USB100 Mode with **CV = 4.2V**

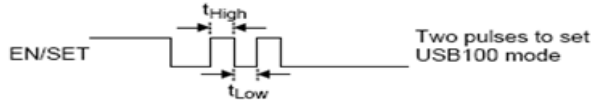


D. PTM Mode with **CV = 4.2V**



$100\mu\text{s} < t_{\text{High}}, t_{\text{Low}} < 700\mu\text{s}$

E. USB500 Mode with **CV = 4.35V**

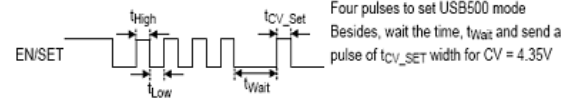


F. ISET Mode with **CV = 4.35V**



G. USB100 Mode with **CV = 4.35V**




H. PTM Mode with **CV = 4.35V**

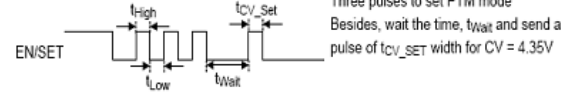

$100\mu\text{s} < t_{\text{High}}, t_{\text{Low}} < 700\mu\text{s}, 1.5\text{ms} < t_{\text{Wait}} < 750\mu\text{s} < t_{\text{CV_Set}} < 1\text{ms}$

开关式充电IC RT9450A可支持几乎任意的充电终止参数

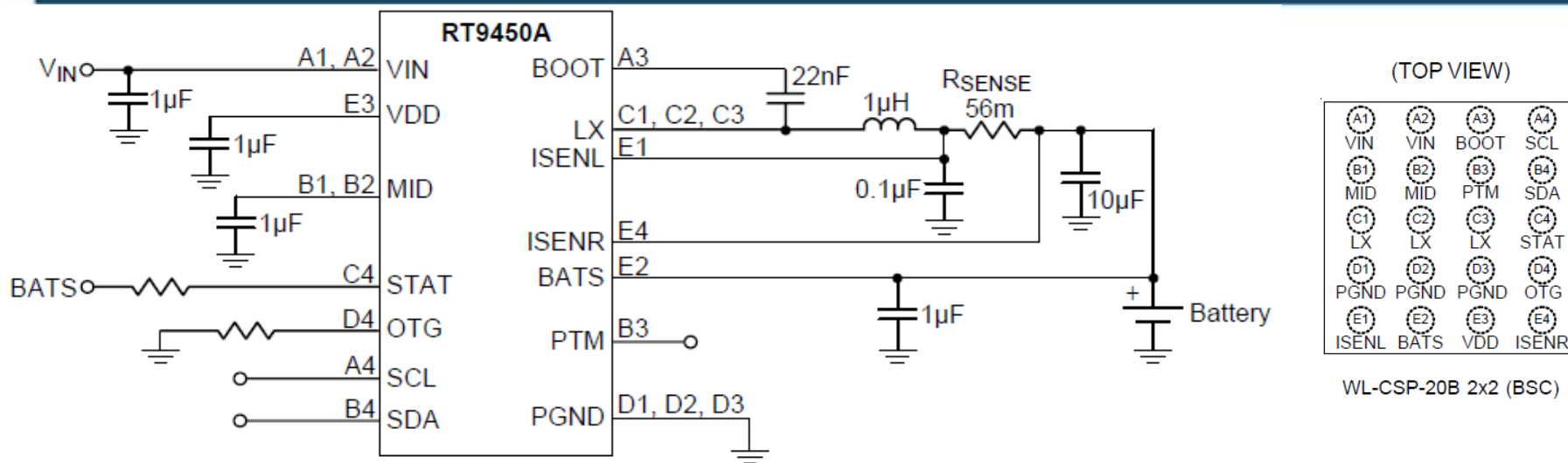

Output Charge Voltage	V_{OREG}	Voltage Regulation I^2C Programmable	3.5	--	4.45	V
Voltage Regulation Accuracy		0 to 85°C	-1	--	1	%
Current Regulation (Fast Charge)						
Output Charge Current	I_{CHRG}	$V_{BATS} < V_{OREG}$, $V_{IN} > V_{SLP}$, $R_{SENSE} = 56m\Omega$, I^2C Programmable Per 120mA	0.66	--	1.5	A
Regulation Accuracy			-5	--	5	%
Charge Termination Detection						
Termination Charge Current	I_{EOC}	$V_{BATS} < V_{OREG}$, $V_{IN} > V_{SLP}$, $R_{SENSE} = 56m\Omega$, I^2C Programmable Per 60mA	60	--	480	mA
Boost Mode Operation						
Output Voltage Level		To VIN	--	5.05	--	V
Output Accuracy		Including Line / Load Regulation	-3	--	3	%
MAX Output Current			500	--	--	mA

级差: 20mV

级差: 120mA


级差: 60mA

怎样高效、充分利用电池能量？

效率计算方法

$$Eff = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = \frac{V_{OUT} \times I_{OUT}}{V_{IN} \times I_{IN}}$$



线性稳压器的效率

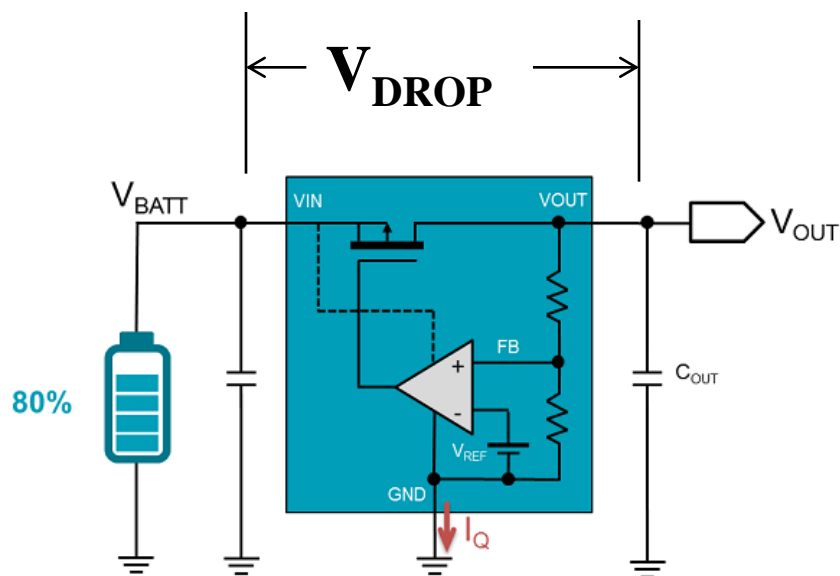


- I_Q 越小，效率越高
 - 轻载时很重要
- V_{DROP} 越小，效率越高
 - 重载时很重要
- 重载、压差大时发热严重
- 只能解决降压问题

RT9073/A—1 μ A LDO

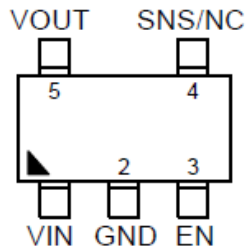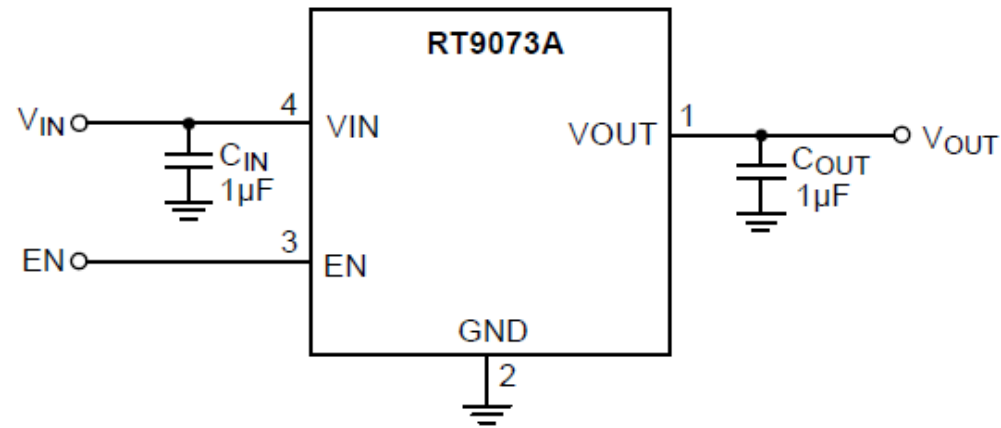
- $I_Q = 1\mu\text{A}$
- $V_{IN} = 1.2\text{V}\sim 5.5\text{V}$
- $V_{OUT} = 0.9\text{V}\sim 3.3\text{V}$
- $I_{OUT} = 250\text{mA}$
- $V_{DROP} = 0.5\text{V}@250\text{mA}$
- $\text{PSRR} = 75\text{dB}@1\text{kHz}$




SOT-23-5

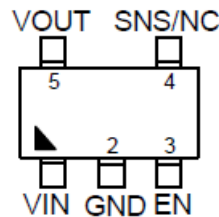

SC-70-5

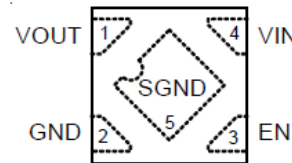



ZQFN-4L 1x1 (ZDFN-4L 1x1)

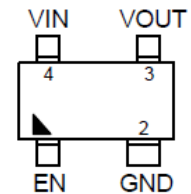


SC-82 (SSOT-24)

RT9013—500mA LDO

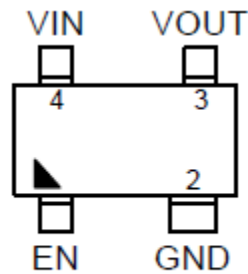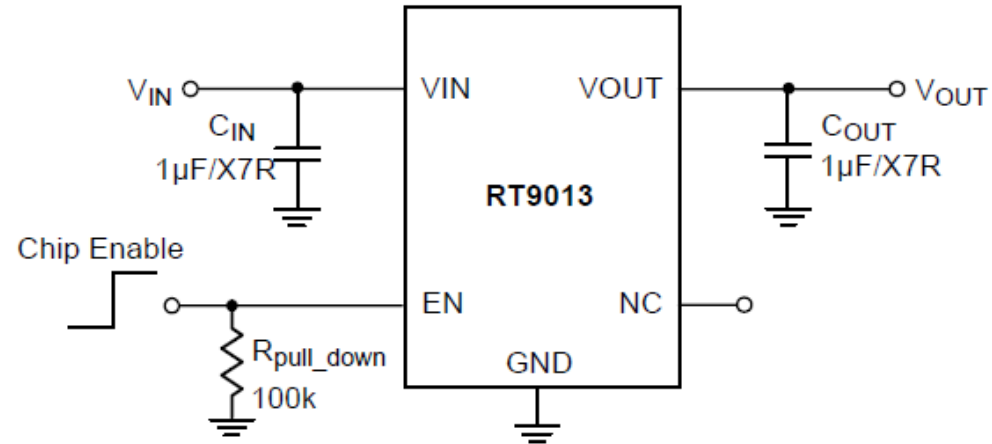
- $I_Q = 25\mu A$
- $V_{IN} = 2.2V \sim 5.5V$
- $V_{OUT} = 1.2V \sim 3.3V$
- $I_{OUT} = 500mA$
- $V_{DROP} = 250mV @ 500mA$



SC-82

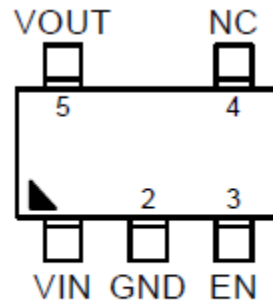


SOT-23-5 / SC-70-5

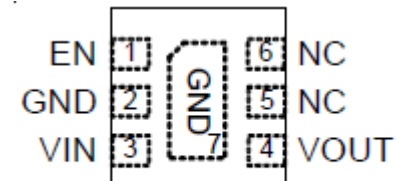


WDFN-6L 2x2


常用的开关转换器拓扑

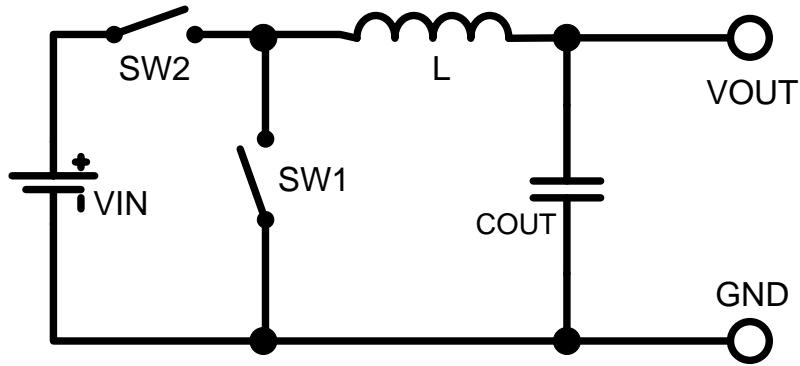

Buck

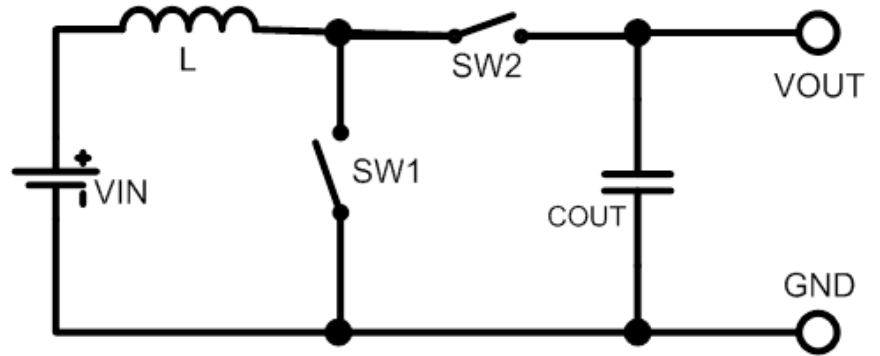

Boost

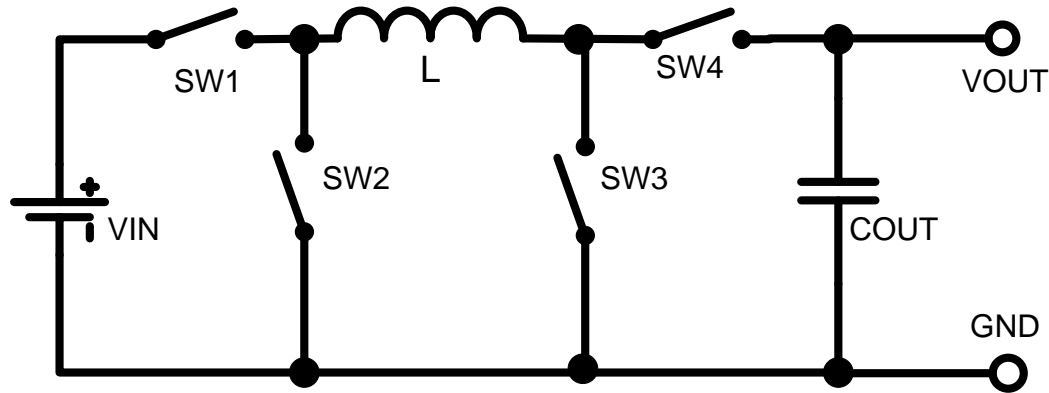

Buck-Boost

各种拓扑的作用和特性

Buck

- 降压
- $V_{IN} < V_{OUT}$ 时,
 V_{OUT} 随 V_{IN} 改变

Boost




- 升压
- $V_{IN} > V_{OUT}$ 时,
 V_{OUT} 随 V_{IN} 改变

Buck-Boost

- 自动升压/降压
- 无论 V_{IN} 、 V_{OUT} 关系如何， V_{OUT} 总是保持恒定


RT6154A/B——Buck-Boost实例

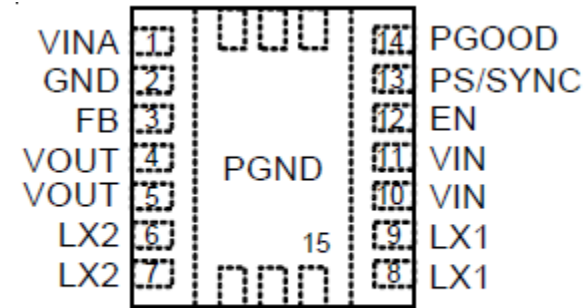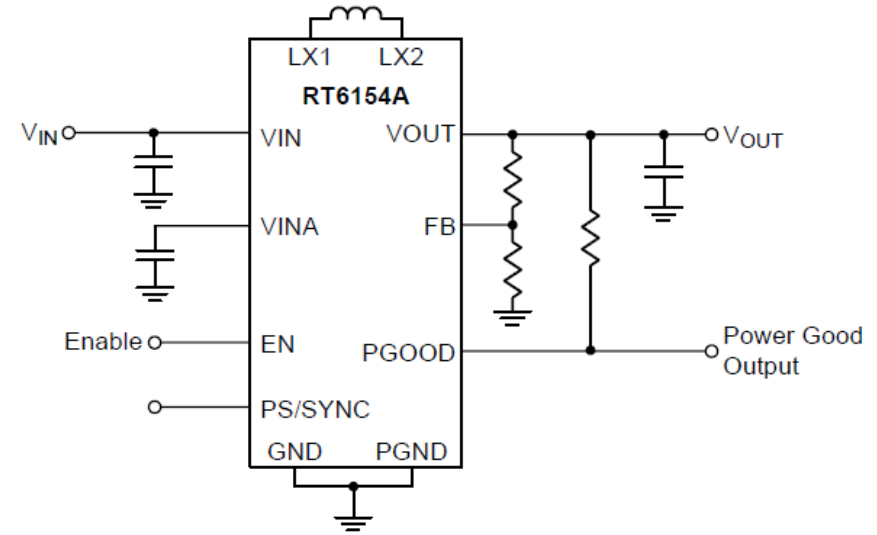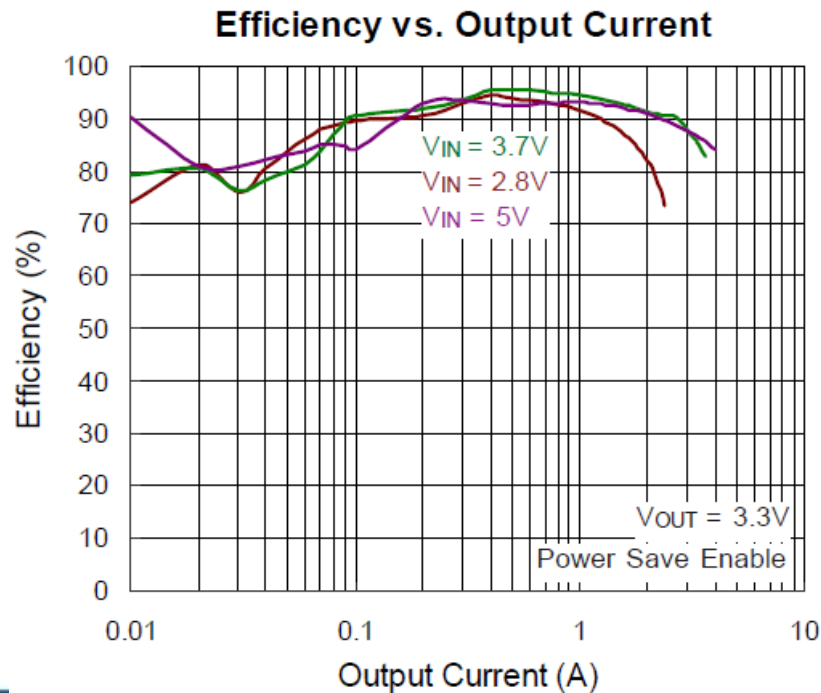- $V_{IN} = 1.8V \sim 5.5V$
- $V_{OUT} = 1.8V \sim 5.5V$
- $I_{OUT} = 4A$




WDFN-14AL 4x3


Buck-Boost相对复杂的内部框图

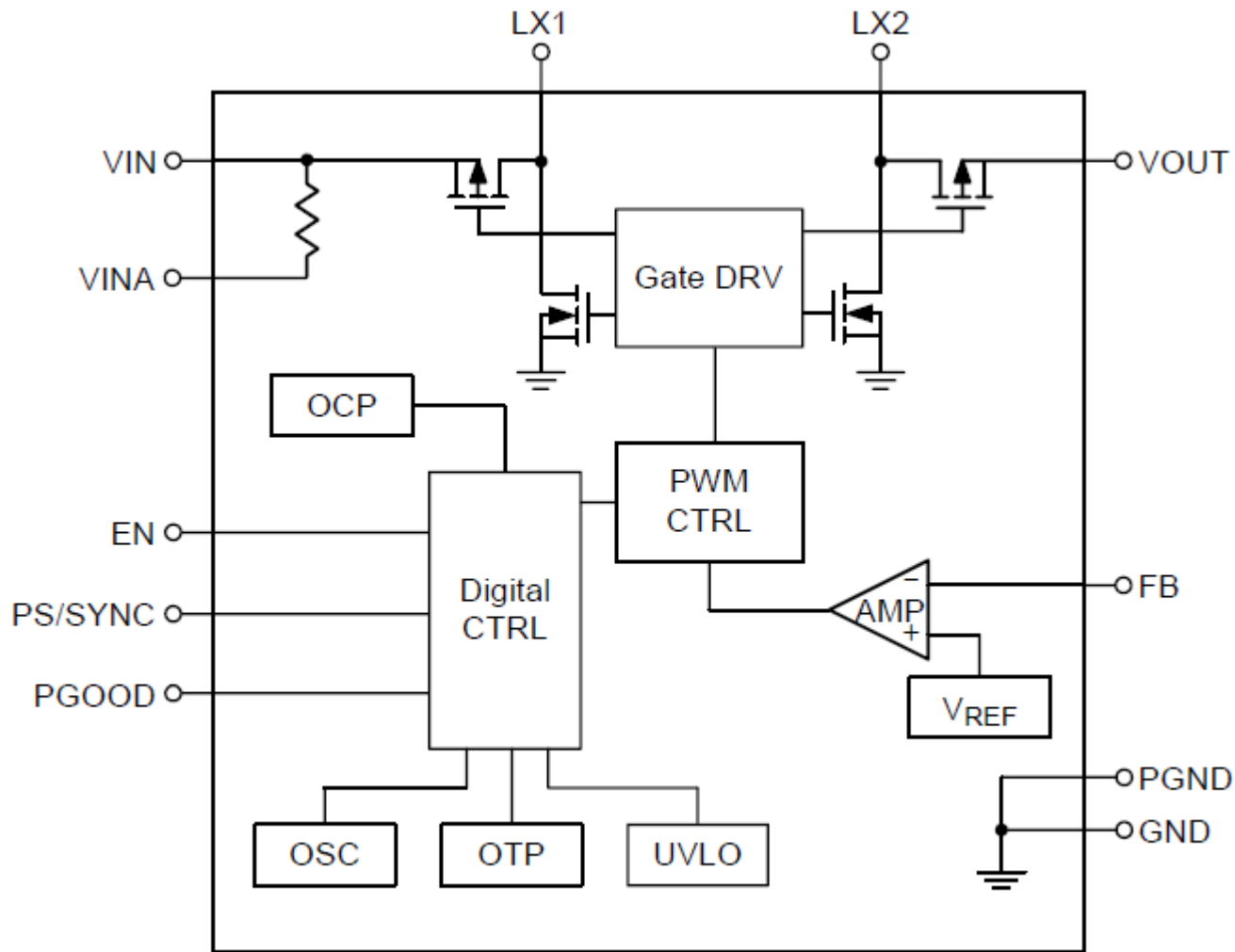

帶旁路的Boost

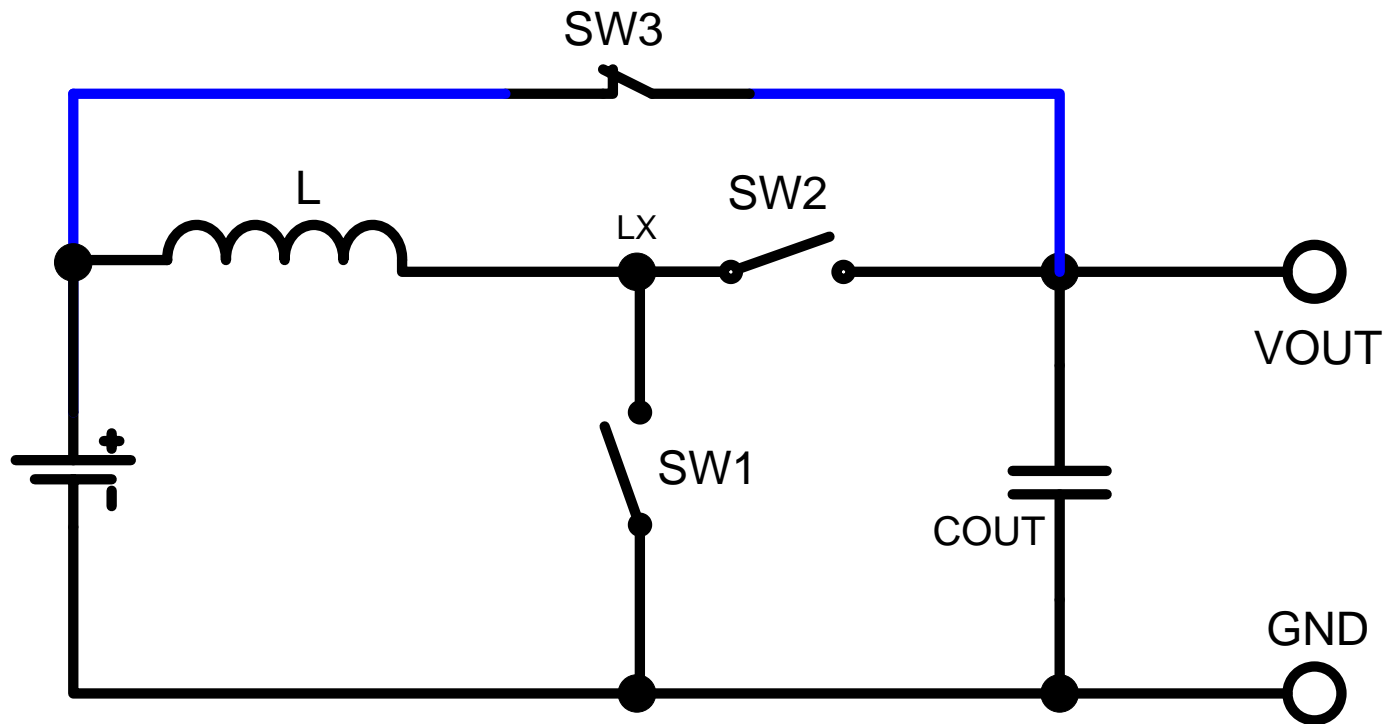


怎样利用Boost的缺陷为应用服务？

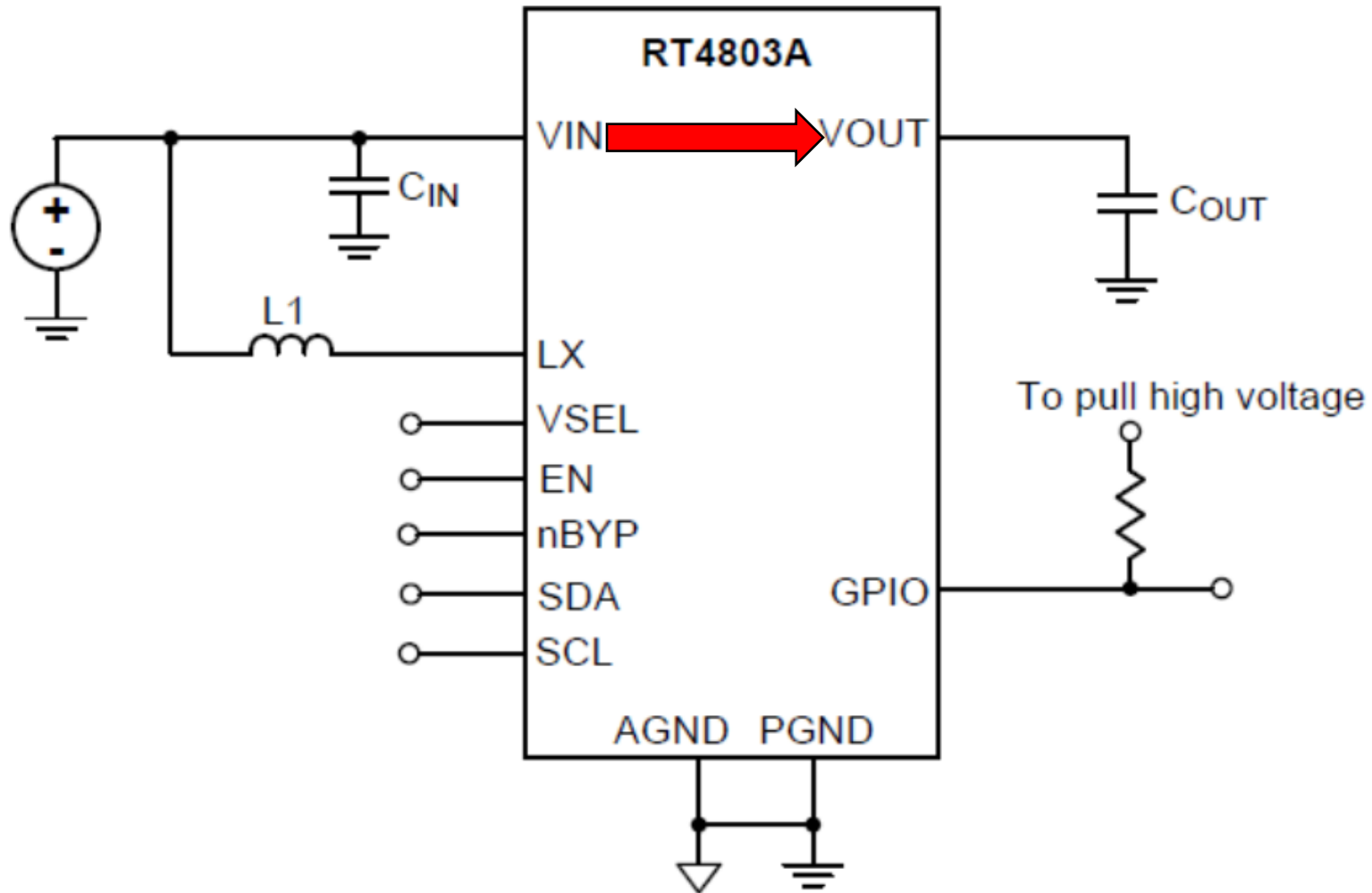

文章阅读地址



从系统的角度出发降低消耗

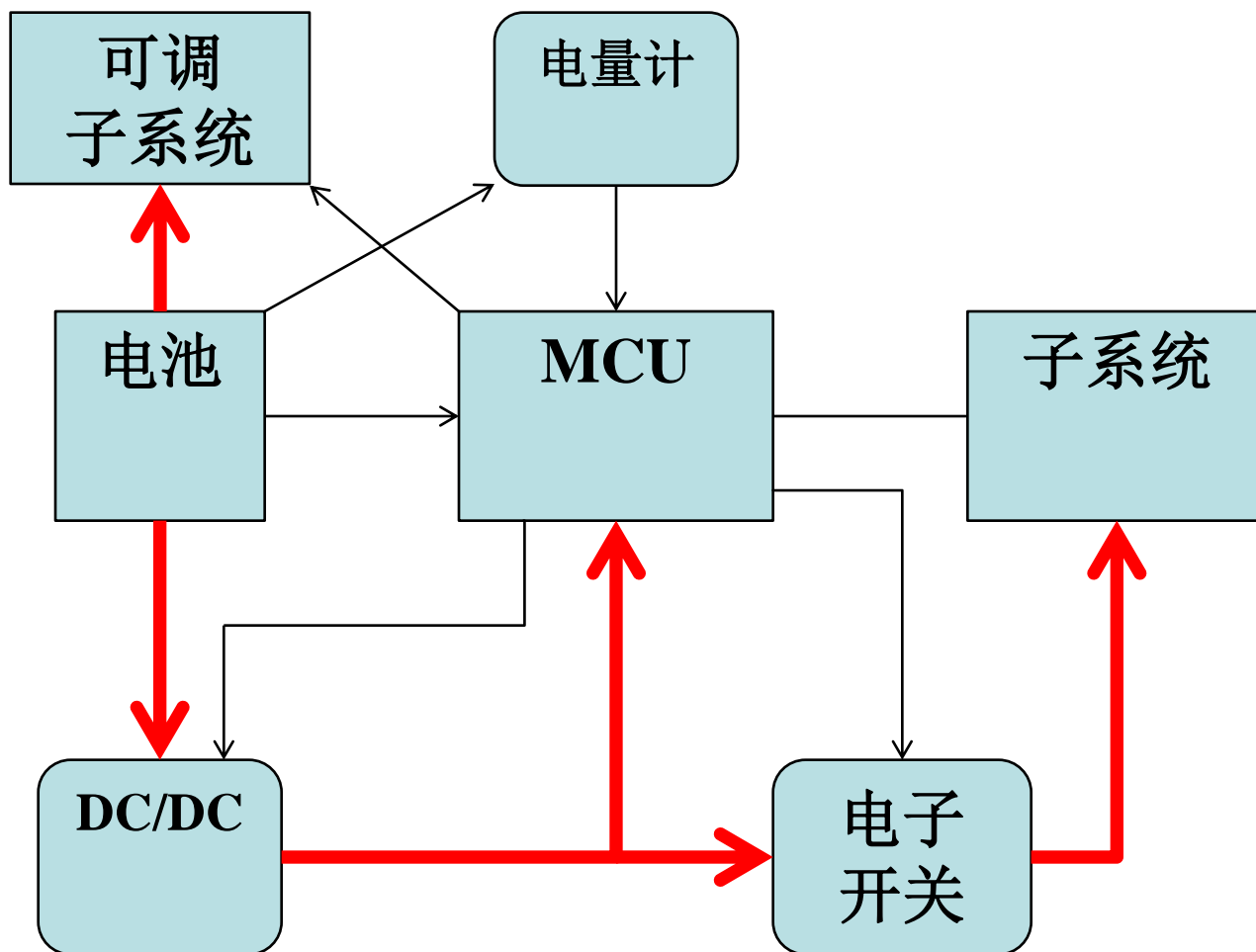

RICHTEK
your power partner.

thank you.